

**ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА - ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2024. године**


**8. разред – практичан рад по задатку**

1. Нацртати електричну шему наизменичних прекидача са две сијалице, паралелно повезане, у двополној шеми обележавајући проводнике стандардном бојом (боја фазног и нулног проводника);
2. На основу нацртане шеме практично саставити струјно коло на испитној плочи или тест плочи - „protoboard”;
3. Демонстрирати и објаснити рад пред комисијом.

**СРЕЋНО!**

Простор за цртање електричне шема

Могући приказ решења  
Приказ шеме

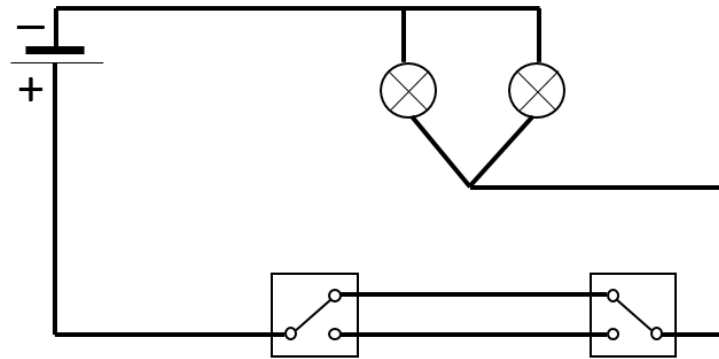

Приказ шеме на протоборду

